

HALF SUBTRACTOR


```
module HS(a, b, d, bo);  
  input a, b;  
  output d, bo; wire n1;  
  xor(d, a, b);  
  not(n1, a);  
  and(bo, n1, b);  
endmodule
```

[00]

```
module HS(a, b, d, bo);  
  input a, b;  
  output d, bo;  
  assign d = a ^ b;  
  assign bo = ~a & b;  
endmodule
```

[00]
 
```
module HS(a, b, d, bo);  
  input a, b;  
  output reg d, bo;  
  always@(*)  
  begin  
    d = a ^ b;  
    bo = ~a & b;  
  end  
endmodule
```



A	B	d	bo
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Testbench:-

```

module HS_TB ();
  reg a, b;
  wire d, bo;
  HS uut (a, b, d, bo);
  initial
    begin
      a = 0; b = 0;
      #10
      a = 0; b = 1;
      #10
      a = 1; b = 0;
      #10
      a = 1; b = 1;
      #10
    end
endmodule

```